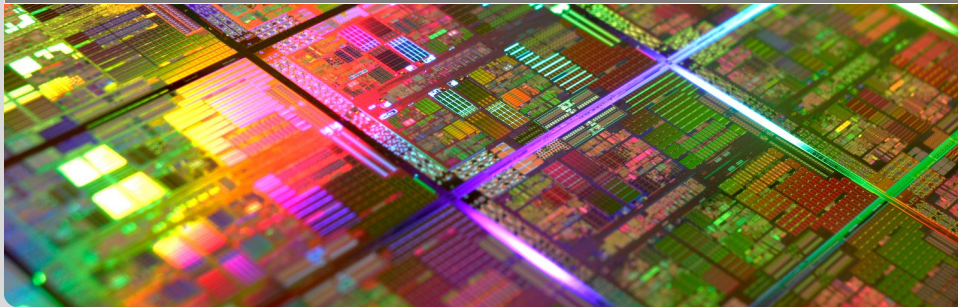


DuE-Tutorien 17 und 18

Tutorien zur Vorlesung "Digitaltechnik und Entwurfsverfahren"

Christian A. Mandery

TUTORIENWOCHE 10 AM 20.01.2012



- Automaten
- Schaltwerke
- Übungsaufgaben
- Informationen zur Probeklausur

- Kurze Wiederholung aus “Grundbegriffe der Informatik” (1. Semester) und “Theoretische Grundlagen der Informatik” (3. Semester)
- In dieser Vorlesung deterministische endliche Automaten (DEA)
- Tupel $(E, A, Q, \delta, \omega, q_0)$ bestehend aus:
 - dem Eingabealphabet E
 - dem Ausgabealphabet A
 - der Zustandsmenge Q
 - der Überföhrungsfunktion $\delta : Q \times E \rightarrow Q$
 - der Ausgabefunktion ω
 - dem Startzustand q_0

- Kurze Wiederholung aus “Grundbegriffe der Informatik” (1. Semester) und “Theoretische Grundlagen der Informatik” (3. Semester)
- In dieser Vorlesung deterministische endliche Automaten (DEA)
- Tupel $(E, A, Q, \delta, \omega, q_0)$ bestehend aus:
 - dem Eingabealphabet E
 - dem Ausgabealphabet A
 - der Zustandsmenge Q
 - der Überföhrungsfunktion $\delta : Q \times E \rightarrow Q$
 - der Ausgabefunktion ω
 - dem Startzustand q_0

- Kurze Wiederholung aus “Grundbegriffe der Informatik” (1. Semester) und “Theoretische Grundlagen der Informatik” (3. Semester)
- In dieser Vorlesung deterministische endliche Automaten (DEA)
- Tupel $(E, A, Q, \delta, \omega, q_0)$ bestehend aus:
 - dem Eingabealphabet E
 - dem Ausgabealphabet A
 - der Zustandsmenge Q
 - der Überföhrungsfunktion $\delta : Q \times E \rightarrow Q$
 - der Ausgabefunktion ω
 - dem Startzustand q_0

- Kurze Wiederholung aus “Grundbegriffe der Informatik” (1. Semester) und “Theoretische Grundlagen der Informatik” (3. Semester)
- In dieser Vorlesung deterministische endliche Automaten (DEA)
- Tupel $(E, A, Q, \delta, \omega, q_0)$ bestehend aus:
 - dem Eingabealphabet E
 - dem Ausgabealphabet A
 - der Zustandsmenge Q
 - der Überföhrungsfunktion $\delta : Q \times E \rightarrow Q$
 - der Ausgabefunktion ω
 - dem Startzustand q_0

■ Mealy-Automat:

- Ausgabe hängt vom Zustand des Automaten und der Eingabe ab, d.h.

$$\omega : Q \times E \rightarrow A$$

- Zwei Typen:

- 1 Zuerst Ausgabe bilden, dann Zustand wechseln (verwende alten Zustand)
- 2 Zuerst Zustand wechseln, dann Ausgabe bilden (verwende neuen Zustand)

■ Moore-Automat:

- Ausgabe hängt nur vom Zustand des Automaten ab, d.h. $\omega : Q \rightarrow A$
- Mealy- und Moore-Automaten sind gleichmächtig und können systematisch ineinander überführt werden
- Meist ist die Modellierung eines gegebenen Problems mit einem der beiden Typen deutlich intuitiver

■ Mealy-Automat:

- Ausgabe hängt vom Zustand des Automaten und der Eingabe ab, d.h.

$$\omega : Q \times E \rightarrow A$$

- Zwei Typen:

- 1 Zuerst Ausgabe bilden, dann Zustand wechseln (verwende alten Zustand)
- 2 Zuerst Zustand wechseln, dann Ausgabe bilden (verwende neuen Zustand)

■ Moore-Automat:

- Ausgabe hängt nur vom Zustand des Automaten ab, d.h. $\omega : Q \rightarrow A$
- Mealy- und Moore-Automaten sind gleichmächtig und können systematisch ineinander überführt werden
- Meist ist die Modellierung eines gegebenen Problems mit einem der beiden Typen deutlich intuitiver

■ Mealy-Automat:

- Ausgabe hängt vom Zustand des Automaten und der Eingabe ab, d.h.

$$\omega : Q \times E \rightarrow A$$

- Zwei Typen:

- 1 Zuerst Ausgabe bilden, dann Zustand wechseln (verwende alten Zustand)
- 2 Zuerst Zustand wechseln, dann Ausgabe bilden (verwende neuen Zustand)

■ Moore-Automat:

- Ausgabe hängt nur vom Zustand des Automaten ab, d.h. $\omega : Q \rightarrow A$

- Mealy- und Moore-Automaten sind gleichmächtig und können systematisch ineinander überführt werden
- Meist ist die Modellierung eines gegebenen Problems mit einem der beiden Typen deutlich intuitiver

■ Mealy-Automat:

- Ausgabe hängt vom Zustand des Automaten und der Eingabe ab, d.h.

$$\omega : Q \times E \rightarrow A$$

- Zwei Typen:

- 1 Zuerst Ausgabe bilden, dann Zustand wechseln (verwende alten Zustand)
- 2 Zuerst Zustand wechseln, dann Ausgabe bilden (verwende neuen Zustand)

■ Moore-Automat:

- Ausgabe hängt nur vom Zustand des Automaten ab, d.h. $\omega : Q \rightarrow A$
- Mealy- und Moore-Automaten sind gleichmächtig und können systematisch ineinander überführt werden
- Meist ist die Modellierung eines gegebenen Problems mit einem der beiden Typen deutlich intuitiver

- Repräsentation eines Automaten als gerichteter Graph zur grafischen Darstellung
- Knoten des Graphen entsprechen Zuständen des Automaten
- Kanten des Graphen entsprechen Zustandsübergängen und werden mit der/den Eingabe(n) beschriftet, die diesen Übergang auslösen
- Angabe der Ausgabe entweder an den Kanten (Mealy-Automat) oder den Zuständen (Moore-Automat)

- Repräsentation eines Automaten als gerichteter Graph zur grafischen Darstellung
- Knoten des Graphen entsprechen Zuständen des Automaten
- Kanten des Graphen entsprechen Zustandsübergängen und werden mit der/den Eingabe(n) beschriftet, die diesen Übergang auslösen
- Angabe der Ausgabe entweder an den Kanten (Mealy-Automat) oder den Zuständen (Moore-Automat)

- Repräsentation eines Automaten als gerichteter Graph zur grafischen Darstellung
- Knoten des Graphen entsprechen Zuständen des Automaten
- Kanten des Graphen entsprechen Zustandsübergängen und werden mit der/den Eingabe(n) beschriftet, die diesen Übergang auslösen
- Angabe der Ausgabe entweder an den Kanten (Mealy-Automat) oder den Zuständen (Moore-Automat)

- Repräsentation eines Automaten als gerichteter Graph zur grafischen Darstellung
- Knoten des Graphen entsprechen Zuständen des Automaten
- Kanten des Graphen entsprechen Zustandsübergängen und werden mit der/den Eingabe(n) beschriftet, die diesen Übergang auslösen
- Angabe der Ausgabe entweder an den Kanten (Mealy-Automat) oder den Zuständen (Moore-Automat)

- Tabellarische Darstellung der Überführungs- und Ausgabefunktion in einer Tabelle
- Gibt zu jeder möglichen Kombination aus Zustand und Eingabe den Folgezustand und die Ausgabe an
- Beispiel:

z^t	e^t	z^{t+1}	y^t
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	1

Was macht dieser Automat?

- Tabellarische Darstellung der Überföhrungs- und Ausgabefunktion in einer Tabelle
- Gibt zu jeder möglichen Kombination aus Zustand und Eingabe den Folgezustand und die Ausgabe an
- Beispiel:

z^t	e^t	z^{t+1}	y^t
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	1

Was macht dieser Automat?

- Tabellarische Darstellung der Überführungs- und Ausgabefunktion in einer Tabelle
- Gibt zu jeder möglichen Kombination aus Zustand und Eingabe den Folgezustand und die Ausgabe an
- Beispiel:

z^t	e^t	z^{t+1}	y^t
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	1

Was macht dieser Automat?

- Darstellung der Ablaufabelle in zweidimensionaler Form:
 - Zeilen entsprechen möglichen Zuständen
 - Spalten entsprechen möglichen Eingaben
 - Tabellenzellen geben Folgezustand an
- Angabe der Ausgabe...
 - in den Tabellenzellen der Automatentafel (Mealy-Automat)
 - als zusätzliche Spalte der Automatentafel (Moore-Automat)

- Darstellung der Ablaufabelle in zweidimensionaler Form:
 - Zeilen entsprechen möglichen Zuständen
 - Spalten entsprechen möglichen Eingaben
 - Tabellenzellen geben Folgezustand an
- Angabe der Ausgabe...
 - in den Tabellenzellen der Automatentafel (Mealy-Automat)
 - als zusätzliche Spalte der Automatentafel (Moore-Automat)

- Flussmatrix: Automatentafel bei asynchronen Schaltwerken
 - Besonderheit: Stabile Zustände werden durch Einkreisen gekennzeichnet
 - Ein Zustand ist stabil bezüglich einer Eingabe, wenn er unter dieser Eingabe auch der Folgezustand ist
- Mögliche Typen eines Übergangs in der Flussmatrix:
 - Direkter Übergang: Direkter Folgezustand ist stabil
 - Indirekter Übergang: Direkter Folgezustand ist instabil, aber stabiler Zustand wird nach endlich vielen Zwischenzuständen erreicht
 - Oszillation: Es wird kein stabiler Zustand erreicht (Zyklus aus instabilen Zuständen)
- Erregungsmatrix: Flussmatrix mit eingesetzter Zustandskodierung

- Flussmatrix: Automatentafel bei asynchronen Schaltwerken
 - Besonderheit: Stabile Zustände werden durch Einkreisen gekennzeichnet
 - Ein Zustand ist stabil bezüglich einer Eingabe, wenn er unter dieser Eingabe auch der Folgezustand ist
- Mögliche Typen eines Übergangs in der Flussmatrix:
 - Direkter Übergang: Direkter Folgezustand ist stabil
 - Indirekter Übergang: Direkter Folgezustand ist instabil, aber stabiler Zustand wird nach endlich vielen Zwischenzuständen erreicht
 - Oszillation: Es wird kein stabiler Zustand erreicht (Zyklus aus instabilen Zuständen)
- Erregungsmatrix: Flussmatrix mit eingesetzter Zustandskodierung

- Flussmatrix: Automatentafel bei asynchronen Schaltwerken
 - Besonderheit: Stabile Zustände werden durch Einkreisen gekennzeichnet
 - Ein Zustand ist stabil bezüglich einer Eingabe, wenn er unter dieser Eingabe auch der Folgezustand ist
- Mögliche Typen eines Übergangs in der Flussmatrix:
 - Direkter Übergang: Direkter Folgezustand ist stabil
 - Indirekter Übergang: Direkter Folgezustand ist instabil, aber stabiler Zustand wird nach endlich vielen Zwischenzuständen erreicht
 - Oszillation: Es wird kein stabiler Zustand erreicht (Zyklus aus instabilen Zuständen)
- Erregungsmatrix: Flussmatrix mit eingesetzter Zustandskodierung

- Flussmatrix: Automatentafel bei asynchronen Schaltwerken
 - Besonderheit: Stabile Zustände werden durch Einkreisen gekennzeichnet
 - Ein Zustand ist stabil bezüglich einer Eingabe, wenn er unter dieser Eingabe auch der Folgezustand ist
- Mögliche Typen eines Übergangs in der Flussmatrix:
 - Direkter Übergang: Direkter Folgezustand ist stabil
 - Indirekter Übergang: Direkter Folgezustand ist instabil, aber stabiler Zustand wird nach endlich vielen Zwischenzuständen erreicht
 - Oszillation: Es wird kein stabiler Zustand erreicht (Zyklus aus instabilen Zuständen)
- Erregungsmatrix: Flussmatrix mit eingesetzter Zustandskodierung

- Bisher haben wir nur Schaltnetze betrachtet
 - Ausgabe eines Schaltnetzes hängt nur von der aktuellen Eingabebelegung ab (nach Abklingen von Laufzeiteffekten)
- Heute: Schaltwerke
 - Ausgabe eines Schaltwerks hängt auch von vorhergehenden Eingabebelegungen ab
 - Ein Schaltwerk muss also eine Art “Gedächtnis” haben, damit es sich an frühere Eingabebelegungen “erinnern” kann
 - Realisierung dieses “Gedächtnisses” z.B. durch Flipflops
- Zusammenhang zu Automaten: Jedes Schaltwerk kann als DEA dargestellt und umgekehrt jeder DEA mit einem Schaltwerk realisiert werden

- Bisher haben wir nur Schaltnetze betrachtet
 - Ausgabe eines Schaltnetzes hängt nur von der aktuellen Eingabebelegung ab (nach Abklingen von Laufzeiteffekten)
- Heute: Schaltwerke
 - Ausgabe eines Schaltwerks hängt auch von vorhergehenden Eingabebelegungen ab
 - Ein Schaltwerk muss also eine Art “Gedächtnis” haben, damit es sich an frühere Eingabebelegungen “erinnern” kann
 - Realisierung dieses “Gedächtnisses” z.B. durch Flipflops
- Zusammenhang zu Automaten: Jedes Schaltwerk kann als DEA dargestellt und umgekehrt jeder DEA mit einem Schaltwerk realisiert werden

- Bisher haben wir nur Schaltnetze betrachtet
 - Ausgabe eines Schaltnetzes hängt nur von der aktuellen Eingabebelegung ab (nach Abklingen von Laufzeiteffekten)
- Heute: Schaltwerke
 - Ausgabe eines Schaltwerks hängt auch von vorhergehenden Eingabebelegungen ab
 - Ein Schaltwerk muss also eine Art “Gedächtnis” haben, damit es sich an frühere Eingabebelegungen “erinnern” kann
 - Realisierung dieses “Gedächtnisses” z.B. durch Flipflops
- Zusammenhang zu Automaten: Jedes Schaltwerk kann als DEA dargestellt und umgekehrt jeder DEA mit einem Schaltwerk realisiert werden

- Schaltwerke können synchron und asynchron realisiert werden
- Synchrone Schaltwerke:
 - Alle Zustandsspeicher werden von einem Taktgeber gesteuert
 - Zustandswechsel findet immer nur bei einem Taktsignal statt
 - Flankensteuerung: Schaltvorgang findet bei steigender oder fallender Flanke (oder beiden) statt
 - Zustandssteuerung: Schaltvorgang findet bei $Takt = 1$ oder $Takt = 0$ statt
- Asynchrone Schaltwerke:
 - Mindestens ein Teil des Zustandsspeichers ist nicht getaktet
- Was sind die Vor- und Nachteile der beiden Realisierungsarten?

- Schaltwerke können synchron und asynchron realisiert werden
- Synchrone Schaltwerke:
 - Alle Zustandsspeicher werden von einem Taktgeber gesteuert
 - Zustandswechsel findet immer nur bei einem Taktsignal statt
 - Flankensteuerung: Schaltvorgang findet bei steigender oder fallender Flanke (oder beiden) statt
 - Zustandssteuerung: Schaltvorgang findet bei $Takt = 1$ oder $Takt = 0$ statt
- Asynchrone Schaltwerke:
 - Mindestens ein Teil des Zustandsspeichers ist nicht getaktet
- Was sind die Vor- und Nachteile der beiden Realisierungsarten?

- Schaltwerke können synchron und asynchron realisiert werden
- Synchrone Schaltwerke:
 - Alle Zustandsspeicher werden von einem Taktgeber gesteuert
 - Zustandswechsel findet immer nur bei einem Taktsignal statt
 - Flankensteuerung: Schaltvorgang findet bei steigender oder fallender Flanke (oder beiden) statt
 - Zustandssteuerung: Schaltvorgang findet bei $Takt = 1$ oder $Takt = 0$ statt
- Asynchrone Schaltwerke:
 - Mindestens ein Teil des Zustandsspeichers ist nicht getaktet
- Was sind die Vor- und Nachteile der beiden Realisierungsarten?

- Schaltwerke können synchron und asynchron realisiert werden
- Synchrone Schaltwerke:
 - Alle Zustandsspeicher werden von einem Taktgeber gesteuert
 - Zustandswechsel findet immer nur bei einem Taktsignal statt
 - Flankensteuerung: Schaltvorgang findet bei steigender oder fallender Flanke (oder beiden) statt
 - Zustandssteuerung: Schaltvorgang findet bei $Takt = 1$ oder $Takt = 0$ statt
- Asynchrone Schaltwerke:
 - Mindestens ein Teil des Zustandsspeichers ist nicht getaktet
- Was sind die Vor- und Nachteile der beiden Realisierungsarten?

- Schaltwerke können synchron und asynchron realisiert werden
- Synchrone Schaltwerke:
 - Alle Zustandsspeicher werden von einem Taktgeber gesteuert
 - Zustandswechsel findet immer nur bei einem Taktsignal statt
 - Flankensteuerung: Schaltvorgang findet bei steigender oder fallender Flanke (oder beiden) statt
 - Zustandssteuerung: Schaltvorgang findet bei $Takt = 1$ oder $Takt = 0$ statt
- Asynchrone Schaltwerke:
 - Mindestens ein Teil des Zustandsspeichers ist nicht getaktet
- Was sind die Vor- und Nachteile der beiden Realisierungsarten?

■ Problematik: Wettläufe

- Wenn sich bei einem Übergang mehrere Zustandsvariablen ändern, geschieht diese Änderung der Zustandsvariablen nicht exakt gleichzeitig
- Schaltwerk nimmt implizite Zwischenzustände an, in denen eine Zustandsvariable geändert wurde, aber die andere noch nicht (**Wettlauf**)
- Falls der Zwischenzustand einen anderen Folgezustand liefert oder selbst stabil ist, wird das Ziel des ursprünglichen Übergangs nicht erreicht (**kritischer Wettlauf**)

■ Lösung: Wettlauffreie Zustandskodierung

- Bei jedem Übergang darf sich maximal eine Zustandsvariable ändern
- Eventuell mehr Zustandsspeicher notwendig als mit minimaler Zustandskodierung

- Problematik: Wettläufe
 - Wenn sich bei einem Übergang mehrere Zustandsvariablen ändern, geschieht diese Änderung der Zustandsvariablen nicht exakt gleichzeitig
 - Schaltwerk nimmt implizite Zwischenzustände an, in denen eine Zustandsvariable geändert wurde, aber die andere noch nicht (**Wettlauf**)
 - Falls der Zwischenzustand einen anderen Folgezustand liefert oder selbst stabil ist, wird das Ziel des ursprünglichen Übergangs nicht erreicht (**kritischer Wettlauf**)
- Lösung: Wettlauffreie Zustandskodierung
 - Bei jedem Übergang darf sich maximal eine Zustandsvariable ändern
 - Eventuell mehr Zustandsspeicher notwendig als mit minimaler Zustandskodierung

- Problematik: Wettläufe
 - Wenn sich bei einem Übergang mehrere Zustandsvariablen ändern, geschieht diese Änderung der Zustandsvariablen nicht exakt gleichzeitig
 - Schaltwerk nimmt implizite Zwischenzustände an, in denen eine Zustandsvariable geändert wurde, aber die andere noch nicht (**Wettlauf**)
 - Falls der Zwischenzustand einen anderen Folgezustand liefert oder selbst stabil ist, wird das Ziel des ursprünglichen Übergangs nicht erreicht (**kritischer Wettlauf**)
- Lösung: Wettlauffreie Zustandskodierung
 - Bei jedem Übergang darf sich maximal eine Zustandsvariable ändern
 - Eventuell mehr Zustandsspeicher notwendig als mit minimaler Zustandskodierung

- Problematik: Wettläufe
 - Wenn sich bei einem Übergang mehrere Zustandsvariablen ändern, geschieht diese Änderung der Zustandsvariablen nicht exakt gleichzeitig
 - Schaltwerk nimmt implizite Zwischenzustände an, in denen eine Zustandsvariable geändert wurde, aber die andere noch nicht (**Wettlauf**)
 - Falls der Zwischenzustand einen anderen Folgezustand liefert oder selbst stabil ist, wird das Ziel des ursprünglichen Übergangs nicht erreicht (**kritischer Wettlauf**)
- Lösung: Wettlauffreie Zustandskodierung
 - Bei jedem Übergang darf sich maximal eine Zustandsvariable ändern
 - Eventuell mehr Zustandsspeicher notwendig als mit minimaler Zustandskodierung

- 1 Spezifikation des Problems
- 2 Auswahl des Automaten-Typs (Mealy oder Moore)
- 3 Entwurf des Automaten (Zustände, Ablaufabelle oder Automatentafel, evtl. Automatengraphen)
- 4 Festlegen einer Zustandskodierung
- 5 Entwurf der Schaltnetze der Steuerungsfunktionen für die Zustandsspeicher und der Ausgabefunktionen
- 6 Aufbauen des Schaltwerks aus Zustandsspeichern und Ansteuerungs- und Ausgabefunktionen

- 1 Spezifikation des Problems
- 2 Auswahl des Automaten-Typs (Mealy oder Moore)
- 3 Entwurf des Automaten (Zustände, Ablaufabelle oder Automatentafel, evtl. Automatengraphen)
- 4 Festlegen einer Zustandskodierung
- 5 Entwurf der Schaltnetze der Steuerungsfunktionen für die Zustandsspeicher und der Ausgabefunktionen
- 6 Aufbauen des Schaltwerks aus Zustandsspeichern und Ansteuerungs- und Ausgabefunktionen

- 1 Spezifikation des Problems
- 2 Auswahl des Automaten-Typs (Mealy oder Moore)
- 3 Entwurf des Automaten (Zustände, Ablaufabelle oder Automatentafel, evtl. Automatengraphen)
- 4 Festlegen einer Zustandskodierung
- 5 Entwurf der Schaltnetze der Steuerungsfunktionen für die Zustandsspeicher und der Ausgabefunktionen
- 6 Aufbauen des Schaltwerks aus Zustandsspeichern und Ansteuerungs- und Ausgabefunktionen

- 1 Spezifikation des Problems
- 2 Auswahl des Automaten-Typs (Mealy oder Moore)
- 3 Entwurf des Automaten (Zustände, Ablaufabelle oder Automatentafel, evtl. Automatengraphen)
- 4 Festlegen einer Zustandskodierung
- 5 Entwurf der Schaltnetze der Ansteuerungsfunktionen für die Zustandsspeicher und der Ausgabefunktionen
- 6 Aufbauen des Schaltwerks aus Zustandsspeichern und Ansteuerungs- und Ausgabefunktionen

- 1 Spezifikation des Problems
- 2 Auswahl des Automaten-Typs (Mealy oder Moore)
- 3 Entwurf des Automaten (Zustände, Ablaufabelle oder Automatentafel, evtl. Automatengraphen)
- 4 Festlegen einer Zustandskodierung
- 5 Entwurf der Schaltnetze der Ansteuerungsfunktionen für die Zustandsspeicher und der Ausgabefunktionen
- 6 Aufbauen des Schaltwerks aus Zustandsspeichern und Ansteuerungs- und Ausgabefunktionen

- 1 Spezifikation des Problems
- 2 Auswahl des Automaten-Typs (Mealy oder Moore)
- 3 Entwurf des Automaten (Zustände, Ablaufabelle oder Automatentafel, evtl. Automatengraphen)
- 4 Festlegen einer Zustandskodierung
- 5 Entwurf der Schaltnetze der Ansteuerungsfunktionen für die Zustandsspeicher und der Ausgabefunktionen
- 6 Aufbauen des Schaltwerks aus Zustandsspeichern und Ansteuerungs- und Ausgabefunktionen

Übungsaufgabe 1

Gegeben sei die Ablaufabelle eines endlichen Automaten mit den symbolischen Zuständen a, b und c.

Z^t	e^t	Z^{t+1}	y_{Mealy}^t	y_{Moore}^t
a	0	a		
a	1	b		
b	0	a		
b	1	c		
c	0	a		
c	1	b		

1. Füllen Sie die mit y_{Mealy}^t bezeichnete Spalte mit einer *nicht* konstanten Ausgabefunktion Ihrer Wahl so aus, dass die Ablaufabelle einem Mealy-Automaten entspricht. Begründen Sie Ihre Wahl.

Übungsaufgabe 1

Gegeben sei die Ablaufabelle eines endlichen Automaten mit den symbolischen Zuständen a, b und c.

Z^t	e^t	Z^{t+1}	y_{Mealy}^t	y_{Moore}^t
a	0	a		
a	1	b		
b	0	a		
b	1	c		
c	0	a		
c	1	b		

2. Füllen Sie die mit y_{Moore}^t bezeichnete Spalte mit einer *nicht* konstanten Ausgabefunktion Ihrer Wahl so aus, dass die Ablaufabelle einem Moore-Automaten entspricht. Begründen Sie Ihre Wahl.

Übungsaufgabe 1

Gegeben sei die Ablaufabelle eines endlichen Automaten mit den symbolischen Zuständen a, b und c.

Z^t	e^t	Z^{t+1}	y_{Mealy}^t	y_{Moore}^t
a	0	a		
a	1	b		
b	0	a		
b	1	c		
c	0	a		
c	1	b		

3. Geben Sie den Automatengraphen für Ihren Mealy-Automaten aus Aufgabenteil 1 an. Vergessen Sie nicht, die Kanten zu beschriften.

Übungsaufgabe 2

Gegeben sei die nachstehende Ablaftabelle eines Automaten mit den symbolischen Zuständen A, B, C und D.

Zustand Z^t	Eingabe		Folgezustand Z^{t+1}	Ausgabe	
	e_1^t	e_2^t		y_1	y_0
A	1	-	D	0	0
A	0	0	B	0	1
A	0	1	A	1	1
B	-	0	C	1	1
B	-	1	A	0	1
C	-	0	A	1	0
C	-	1	C	0	1
D	-	-	A	0	0

1. Um welchen Automatentyp handelt es sich bei dem angegebenen Automaten?

Übungsaufgabe 2

Gegeben sei die nachstehende Ablaufabelle eines Automaten mit den symbolischen Zuständen A, B, C und D.

Zustand Z^t	Eingabe		Folgezustand Z^{t+1}	Ausgabe	
	e_1^t	e_2^t		y_1	y_0
A	1	-	D	0	0
A	0	0	B	0	1
A	0	1	A	1	1
B	-	0	C	1	1
B	-	1	A	0	1
C	-	0	A	1	0
C	-	1	C	0	1
D	-	-	A	0	0

2. Wie viele Flipflops würden Sie für die Realisierung des Automaten als synchrones Schaltwerk mindestens benötigen?

Übungsaufgabe 2

Gegeben sei die nachstehende Ablaufabelle eines Automaten mit den symbolischen Zuständen A, B, C und D.

Zustand Z^t	Eingabe		Folgezustand Z^{t+1}	Ausgabe	
	e_1^t	e_2^t		y_1	y_0
A	1	-	D	0	0
A	0	0	B	0	1
A	0	1	A	1	1
B	-	0	C	1	1
B	-	1	A	0	1
C	-	0	A	1	0
C	-	1	C	0	1
D	-	-	A	0	0

3. Geben Sie den Automatengraphen des Automaten an.

- Termin: **01.02.2011** (Mi), 11.30 Uhr, im Audimax
- Probeklausur:
 - Nur DuE (TI 1), kein RO (TI 2)
 - In der Regel fünf Aufgaben (= TI 1-Anteil an einer TI-Klausur)
 - Vorbereitung: Alte Klausuren rechnen!
- Was bringt die Probeklausur?

Note	Bonuspunkte
1	2
2	1,5
3	1
4	0,5
5	0

- Bonuspunkte werden nur auf eine bestandene Klausur angerechnet (siehe Merkblatt auf Vorlesungshomepage)

- Termin: **01.02.2011** (Mi), 11.30 Uhr, im Audimax
- Probeklausur:
 - Nur DuE (TI 1), kein RO (TI 2)
 - In der Regel fünf Aufgaben (= TI 1-Anteil an einer TI-Klausur)
 - Vorbereitung: Alte Klausuren rechnen!
- Was bringt die Probeklausur?

Note	Bonuspunkte
1	2
2	1,5
3	1
4	0,5
5	0

- Bonuspunkte werden nur auf eine bestandene Klausur angerechnet (siehe Merkblatt auf Vorlesungshomepage)

- Termin: **01.02.2011** (Mi), 11.30 Uhr, im Audimax
- Probeklausur:
 - Nur DuE (TI 1), kein RO (TI 2)
 - In der Regel fünf Aufgaben (= TI 1-Anteil an einer TI-Klausur)
 - Vorbereitung: Alte Klausuren rechnen!
- Was bringt die Probeklausur?

Note	Bonuspunkte
1	2
2	1,5
3	1
4	0,5
5	0

- Bonuspunkte werden nur auf eine bestandene Klausur angerechnet (siehe Merkblatt auf Vorlesungshomepage)


- Termin: **01.02.2011** (Mi), 11.30 Uhr, im Audimax
- Probeklausur:
 - Nur DuE (TI 1), kein RO (TI 2)
 - In der Regel fünf Aufgaben (= TI 1-Anteil an einer TI-Klausur)
 - Vorbereitung: Alte Klausuren rechnen!
- Was bringt die Probeklausur?

Note	Bonuspunkte
1	2
2	1,5
3	1
4	0,5
5	0

- Bonuspunkte werden nur auf eine bestandene Klausur angerechnet (siehe Merkblatt auf Vorlesungshomepage)

- Rückgabe der Probeklausur im Tutorium
- Wer nicht anwesend ist: Ergebnis per E-Mail
- Anmeldung zur Probeklausur **jetzt** im Tutorium
→ Erforderlich, damit ausreichend Klausuren gedruckt werden können

 - Rückgabe der Probeklausur im Tutorium
- Wer nicht anwesend ist: Ergebnis per E-Mail
- Anmeldung zur Probeklausur **jetzt** im Tutorium
→ Erforderlich, damit ausreichend Klausuren gedruckt werden können



I TAKE THE JURASSIC PARK APPROACH TO PARENTING.

Quelle: <http://xkcd.com/531/>