 


DuE-Tutorien 4 und 6

Tutorien zur Vorlesung "Digitaltechnik und Entwurfsverfahren"

Christian A. Mandery

WOCHE 5 AM 20.11.2012



- Dotierung von Halbleitern
- MOSFET
- CMOS
- Übungsaufgaben

- Einfügen von einigen wenigen Fremdatomen in das Halbleitermaterial, um die Leiteigenschaften zu beeinflussen
- n-Dotierung: Dotierung mit Elektronen-Donatoren
 - Atome mit **mehr** Valenzelektronen als Halbleitermaterial
 - Überschüssige Elektronen können wandern (n = negativ)
- p-Dotierung: Dotierung mit Elektronen-Akzeptoren
 - Atome mit **weniger** Valenzelektronen als Halbleitermaterial
 - Elektronen-Lücken (Defektelektronen) können wandern
 - Defektelektronen können in der Vorstellung und rechnerisch als positives (= p) Ladungsteilchen betrachtet werden

- Einfügen von einigen wenigen Fremdatomen in das Halbleitermaterial, um die Leiteigenschaften zu beeinflussen
- n-Dotierung: Dotierung mit Elektronen-Donatoren
 - Atome mit **mehr** Valenzelektronen als Halbleitermaterial
 - Überschüssige Elektronen können wandern (n = negativ)
- p-Dotierung: Dotierung mit Elektronen-Akzeptoren
 - Atome mit **weniger** Valenzelektronen als Halbleitermaterial
 - Elektronen-Lücken (Defektelektronen) können wandern
 - Defektelektronen können in der Vorstellung und rechnerisch als positives (= p) Ladungsteilchen betrachtet werden

- Einfügen von einigen wenigen Fremdatomen in das Halbleitermaterial, um die Leiteigenschaften zu beeinflussen
- n-Dotierung: Dotierung mit Elektronen-Donatoren
 - Atome mit **mehr** Valenzelektronen als Halbleitermaterial
 - Überschüssige Elektronen können wandern (n = negativ)
- p-Dotierung: Dotierung mit Elektronen-Akzeptoren
 - Atome mit **weniger** Valenzelektronen als Halbleitermaterial
 - Elektronen-Lücken (Defektelektronen) können wandern
 - Defektelektronen können in der Vorstellung und rechnerisch als positives (= p) Ladungsteilchen betrachtet werden

- Halbleitermaterial in heutigen IC-Chips: Meist Silizium
- Silizium besitzt 4 Valenzelektronen →
 - p-Dotierung z.B. mit Bor (3 Valenzelektronen)
 - n-Dotierung z.B. mit Phosphor (5 Valenzelektronen)

- Halbleitermaterial in heutigen IC-Chips: Meist Silizium
- Silizium besitzt 4 Valenzelektronen →
 - p-Dotierung z.B. mit Bor (3 Valenzelektronen)
 - n-Dotierung z.B. mit Phosphor (5 Valenzelektronen)


- Spannungsgesteuerter Transistor, d.h. kein (bzw. minimaler) Stromfluss zum Schalten erforderlich
- Funktionsweise: Die Spannung am Gate-Anschluss beeinflusst über ein elektrisches Feld die Leitfähigkeit des Kanals zwischen dem Source- und dem Drain-Anschluss
- Verschiedene physikalische Bauarten, für uns interessant: MOSFET (Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)
 - → MOSFETs als Grundlage von CMOS-Schaltungen
- Im folgenden immer Betrachtung von MOSFETs

- Spannungsgesteuerter Transistor, d.h. kein (bzw. minimaler) Stromfluss zum Schalten erforderlich
- Funktionsweise: Die Spannung am Gate-Anschluss beeinflusst über ein elektrisches Feld die Leitfähigkeit des Kanals zwischen dem Source- und dem Drain-Anschluss
- Verschiedene physikalische Bauarten, für uns interessant: MOSFET (Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)
 - → MOSFETs als Grundlage von CMOS-Schaltungen
- Im folgenden immer Betrachtung von MOSFETs

- Spannungsgesteuerter Transistor, d.h. kein (bzw. minimaler) Stromfluss zum Schalten erforderlich
- Funktionsweise: Die Spannung am Gate-Anschluss beeinflusst über ein elektrisches Feld die Leitfähigkeit des Kanals zwischen dem Source- und dem Drain-Anschluss
- Verschiedene physikalische Bauarten, für uns interessant: MOSFET (Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)
 - → MOSFETs als Grundlage von CMOS-Schaltungen
- Im folgenden immer Betrachtung von MOSFETs

- Spannungsgesteuerter Transistor, d.h. kein (bzw. minimaler) Stromfluss zum Schalten erforderlich
- Funktionsweise: Die Spannung am Gate-Anschluss beeinflusst über ein elektrisches Feld die Leitfähigkeit des Kanals zwischen dem Source- und dem Drain-Anschluss
- Verschiedene physikalische Bauarten, für uns interessant: MOSFET (Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)
 - → MOSFETs als Grundlage von CMOS-Schaltungen
- Im folgenden immer Betrachtung von MOSFETs


n-Kanal-MOSFET (NMOS-Transistor)

 

- Gate ist nicht leitend verbunden (Siliziumdioxid ist Isolator)
- Bei Spannung am Gate zieht elektrisches Feld Elektronen in den Kanal-Bereich: Verbindung zwischen Source und Drain geschlossen

Quelle Bild: [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:N-Kanal-MOSFET_\(Schema\).svg](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:N-Kanal-MOSFET_(Schema).svg)


■ Schaltsymbole:

 

- Symmetrie: Source und Drain sind (in der Theorie) gleichwertig
- Transistor kann selbstsperrend oder selbstleitend aufgebaut werden
 - Diskussion: Warum verwendet man in der Regel selbstsperrend?
- Kanal kann n- oder p-dotiert sein: Bestimmt Schaltverhalten bei anliegender Gate-Spannung (NMOS/PMOS)
 - Nicht verwechseln mit selbstsperrend/selbstleitend!

Quelle Schaltsymbole: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:MISFET-Transistor_Symbole.svg


■ Schaltsymbole:

 

- Symmetrie: Source und Drain sind (in der Theorie) gleichwertig
- Transistor kann selbstsperrend oder selbstleitend aufgebaut werden
 - Diskussion: Warum verwendet man in der Regel selbstsperrend?
- Kanal kann n- oder p-dotiert sein: Bestimmt Schaltverhalten bei anliegender Gate-Spannung (NMOS/PMOS)
 - Nicht verwechseln mit selbstsperrend/selbstleitend!

Quelle Schaltsymbole: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:MISFET-Transistor_Symbole.svg


■ Schaltsymbole:

 

- Symmetrie: Source und Drain sind (in der Theorie) gleichwertig
- Transistor kann selbstsperrend oder selbstleitend aufgebaut werden
 - Diskussion: Warum verwendet man in der Regel selbstsperrend?
- Kanal kann n- oder p-dotiert sein: Bestimmt Schaltverhalten bei anliegender Gate-Spannung (NMOS/PMOS)
 - Nicht verwechseln mit selbstsperrend/selbstleitend!

Quelle Schaltsymbole: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:MISFET-Transistor_Symbole.svg

■ Schaltsymbole:

 

- Symmetrie: Source und Drain sind (in der Theorie) gleichwertig
- Transistor kann selbstsperrend oder selbstleitend aufgebaut werden
 - Diskussion: Warum verwendet man in der Regel selbstsperrend?
- Kanal kann n- oder p-dotiert sein: Bestimmt Schaltverhalten bei anliegender Gate-Spannung (NMOS/PMOS)
 - Nicht verwechseln mit selbstsperrend/selbstleitend!

Quelle Schaltsymbole: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:MISFET-Transistor_Symbole.svg

- “Complementary Metal-Oxide Semiconductor”
- NMOS-Transistoren schalten “Null” und PMOS-Transistoren “Eins” besonders gut
- Idee: Man kombiniert NMOS- und PMOS-Transistoren in einer Schaltung, wobei PMOS-Transistoren f realisieren und NMOS-Transistoren \bar{f}

- “Complementary Metal-Oxide Semiconductor”
- NMOS-Transistoren schalten “Null” und PMOS-Transistoren “Eins” besonders gut
- Idee: Man kombiniert NMOS- und PMOS-Transistoren in einer Schaltung, wobei PMOS-Transistoren f realisieren und NMOS-Transistoren \bar{f}

- “Complementary Metal-Oxide Semiconductor”
- NMOS-Transistoren schalten “Null” und PMOS-Transistoren “Eins” besonders gut
- Idee: Man kombiniert NMOS- und PMOS-Transistoren in einer Schaltung, wobei PMOS-Transistoren f realisieren und NMOS-Transistoren \bar{f}

- CMOS-Schaltung wird in p-Netz und n-Netz geteilt:
 - p-Netz:
 - PMOS-Transistoren
 - Schaltet im Fall $f = 1$ die Versorgungsspannung (V_{dd}) auf den Ausgang
 - Im Schaltbild “oben” eingezeichnet
 - n-Netz:
 - NMOS-Transistoren
 - Schaltet im Fall $f = 0$ die Masse (GND) auf den Ausgang
 - Im Schaltbild “unten” eingezeichnet
- p- und n-Netz sind komplementär! (CMOS)
 - Ein Schaltnetz reicht, um die realisierte Funktion abzulesen
 - Reihenschaltung im p-Netz entspricht Parallelschaltung im n-Netz und umgekehrt

- CMOS-Schaltung wird in p-Netz und n-Netz geteilt:
 - p-Netz:
 - PMOS-Transistoren
 - Schaltet im Fall $f = 1$ die Versorgungsspannung (V_{dd}) auf den Ausgang
 - Im Schaltbild “oben” eingezeichnet
 - n-Netz:
 - NMOS-Transistoren
 - Schaltet im Fall $f = 0$ die Masse (GND) auf den Ausgang
 - Im Schaltbild “unten” eingezeichnet
- p- und n-Netz sind komplementär! (**CMOS**)
 - Ein Schaltnetz reicht, um die realisierte Funktion abzulesen
 - Reihenschaltung im p-Netz entspricht Parallelschaltung im n-Netz und umgekehrt

- Solange kein Schaltvorgang stattfindet:
 - Entweder das p-Netz oder das n-Netz sperrt
 - → Keine leitende Verbindung von V_{dd} zu GND
 - → Kein Stromverbrauch (ausgenommen von der Integrationsdichte abhängige Leckströme)
- Stromverbrauch entsteht beim Schalten der Transistoren
 - → Taktfrequenz ist (zusammen mit Höhe der Versorgungsspannung) entscheidend für Stromverbrauch der Schaltung
- Diskussion: Hat der Einsatz der CMOS-Technik auch Nachteile? (gegenüber reinen NMOS-/PMOS-Schaltungen)


- Solange kein Schaltvorgang stattfindet:
 - Entweder das p-Netz oder das n-Netz sperrt
 - → Keine leitende Verbindung von V_{dd} zu GND
 - → Kein Stromverbrauch (ausgenommen von der Integrationsdichte abhängige Leckströme)
- Stromverbrauch entsteht beim Schalten der Transistoren
 - → Taktfrequenz ist (zusammen mit Höhe der Versorgungsspannung) entscheidend für Stromverbrauch der Schaltung
- Diskussion: Hat der Einsatz der CMOS-Technik auch Nachteile? (gegenüber reinen NMOS-/PMOS-Schaltungen)

- Solange kein Schaltvorgang stattfindet:
 - Entweder das p-Netz oder das n-Netz sperrt
 - → Keine leitende Verbindung von V_{dd} zu GND
 - → Kein Stromverbrauch (ausgenommen von der Integrationsdichte abhängige Leckströme)
- Stromverbrauch entsteht beim Schalten der Transistoren
 - → Taktfrequenz ist (zusammen mit Höhe der Versorgungsspannung) entscheidend für Stromverbrauch der Schaltung
- Diskussion: Hat der Einsatz der CMOS-Technik auch Nachteile? (gegenüber reinen NMOS-/PMOS-Schaltungen)

- Solange kein Schaltvorgang stattfindet:
 - Entweder das p-Netz oder das n-Netz sperrt
 - → Keine leitende Verbindung von V_{dd} zu GND
 - → Kein Stromverbrauch (ausgenommen von der Integrationsdichte abhängige Leckströme)
- Stromverbrauch entsteht beim Schalten der Transistoren
 - → Taktfrequenz ist (zusammen mit Höhe der Versorgungsspannung) entscheidend für Stromverbrauch der Schaltung
- Diskussion: Hat der Einsatz der CMOS-Technik auch Nachteile?
(gegenüber reinen NMOS-/PMOS-Schaltungen)

- Solange kein Schaltvorgang stattfindet:
 - Entweder das p-Netz oder das n-Netz sperrt
 - → Keine leitende Verbindung von V_{dd} zu GND
 - → Kein Stromverbrauch (ausgenommen von der Integrationsdichte abhängige Leckströme)
- Stromverbrauch entsteht beim Schalten der Transistoren
 - → Taktfrequenz ist (zusammen mit Höhe der Versorgungsspannung) entscheidend für Stromverbrauch der Schaltung
- Diskussion: Hat der Einsatz der CMOS-Technik auch Nachteile?
(gegenüber reinen NMOS-/PMOS-Schaltungen)

Übungsaufgabe 1.1

 

Eine zweistellige Schaltfunktion $y = f(b, a)$ wird durch dieses Schaltnetz in positiver Logik realisiert, d.h. der Spannungspegel V_{dd} wird als der Wert 1 und der Spannungspegel GND als der Wert 0 definiert.

Stellen Sie die Funktionstabelle auf. Welche Schaltfunktion wird durch y realisiert? Wie lautet die disjunktive Minimalform der Funktion y ?

Übungsaufgabe 1.2

Die Schaltfunktion $z = g(b, a) = a \rightarrow b$ soll durch ein CMOS-Schaltnetz realisiert werden. Nehmen Sie an, dass nur CMOS-Inverter und CMOS-Gatter mit zwei Eingängen für die Schaltfunktion NOR zur Verfügung stehen. Die Eingangsvariablen stehen lediglich bejaht zur Verfügung.

Zeichnen Sie das Transistorschaltbild des resultierenden Schaltnetzes in der CMOS-Technologie.

Übungsaufgabe 1.3


Warum sind NAND-Schaltungen NOR-Schaltungen als Basiselemente in der CMOS-Technologie vorzuziehen?

Übungsaufgabe 2.1

Realisieren Sie die folgende Schaltfunktion y als CMOS-Schaltnetz:

$$y = ab \vee cd \vee efg$$

Übungsaufgabe 2.2

 

Welche Schaltfunktion wird durch das CMOS-Schaltnetz realisiert, dessen n-MOS-Netz hier dargestellt ist?

Welcome to text-only Counterstrike.

You are in a dark, outdoor map.

> GO NORTH

You have been pwned by a grue.

Quelle: <http://xkcd.com/91/>